

Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных
технологий и дизайна»



Шифр Э01111

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по
технологии

Фамилия Юрбумов

Класс 11.

Санкт-Петербург
2018

Э01111

**Практическое задание для заключительного этапа XIX Всероссийской олимпиады
школьников по технологии 2018 года**
(номинация «Техника и техническое творчество»)

Электротехника

10-11 классы


На выходе мостового выпрямителя последовательно включены две лампы накаливания. С помощью выключателя можно отключить одну пару диодов.

1. Начертите принципиальную электрическую схему цепи.
2. Соберите эту цепь.
3. Измерьте ток через лампы и напряжение на каждой лампе, когда включены все диоды.
4. Найдите сопротивление горящих ламп и негорящих ламп и объясните различие.
5. Отключите одну пару диодов. Измерьте в этом случае напряжение на каждой лампе и ток через лампы.
6. Найдите сопротивление ламп в этом случае и сопоставьте с результатами измерений в пункте 4.

40 баллов

20-8



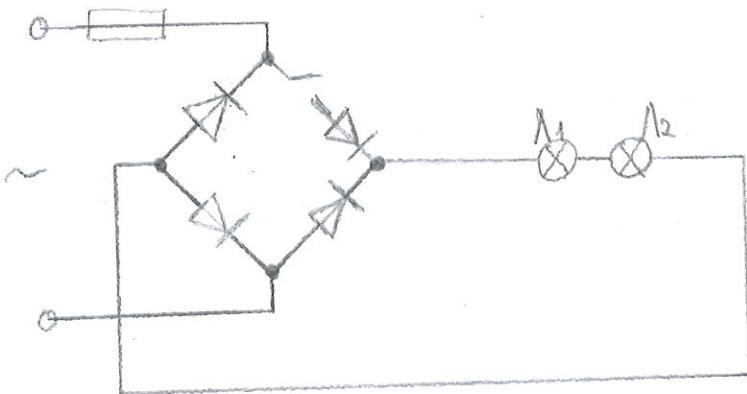

3) Так как цепь соединена последовательно $\rightarrow \otimes - \otimes$, то сила тока $I_{\text{общ}}$ равна по формуле $I_{\text{общ}} = I_1 = I_2$.

$I_1 = I_2 = 0,82 \text{ A}$, сила тока измеренная на цепях L_1 и L_2 при выключении всех диодов.

$U_1 = 17,95 \text{ В}$, напряжение измеренное на катоде λ_1 , при выключении всех диодов

$U_2 = 17,86 \text{ В}$, напряжение измеренное на катоде λ_2 , при выключении всех диодов.

Так как цепь соединена последовательно $\rightarrow \otimes - \otimes$, то общее напряжение будет равно по формуле $U_{\text{общ}} = U_1 + U_2$

4) $R_1 = 4,10 \Omega$, сопротивление измеренное на незамкнутой цепи λ_1 , при выключении всех диодов.

$R_2 = 3,10 \Omega$, сопротивление измеренное на незамкнутой цепи λ_2 , при выключении всех диодов.

$I_1 = 0,82 \text{ A}; U_1 = 17,95 \text{ В}$ по закону Ома найдем сопротивление

замкнутой цепи λ_1 .

$$I_1 = \frac{U_1}{R_1} \Rightarrow R_1 = \frac{U_1}{I_1} = \frac{17,95 \text{ В}}{0,82 \text{ А}} = 21,89 \Omega, \text{ сопротивление рассчитанное}$$

на замкнутой цепи λ_1 при выключении всех диодов.

$I_2 = 0,82 A$; $U_2 = 17,86 \text{ В}$, по закону Ома находим сопротивление линии Λ_2

$$= \frac{U_2}{R_2} \Rightarrow R_2 = \frac{U_2}{I_2} = \frac{17,86 \text{ В}}{0,82 \text{ А}} = 21,78 \text{ Ом, сопротивление рассчитанное}$$

з замкнутой линией Λ_2 , при включении всех диодов.

$$R = R_0 (1 + L(t - t_0))$$

- сопротивление при коммутации температуры

- коэффициент сопротивления

- температура в данный момент

- начальная температура.

Еще состояния t_0 вольфрамовой лампы зависят от времени включения большее начальной температуры, тогда формула сопротивления $R = R_0 (1 + L(t - t_0))$ зависимости от температуры проводника, температура которой может в реалиях увеличиться, следовательно будет увеличиваться, произведенное ими зажигание подвергнется суждению:

$I_{\text{одн}} = I_1 = I_2 = 0,48 \text{ А}$, сила тока измеренная на линии Λ_2 ; при отключении первых диодов.

$U_1 = 8,90 \text{ В}$, напряжение измеренное на линии Λ_1 , при отключении первых диодов.

$U_2 = 8,88 \text{ В}$, напряжение измеренное на линии Λ_2 , при отключении первых диодов.

На второй странице

6) $R_1 = 4,10 \Omega\text{m}$, сопротивление измерительной ячейки Λ_1 , при отключении пары зондов Э01111

$R_2 = 3,11 \Omega\text{m}$, сопротивление измерительной ячейки Λ_2 , при ~~отключенном~~ отключении пары зондов.

$I_1 = 0,48 \text{ A}$, $V_1 = 8,90 \text{ В}$; по закону Ома найдем сопротивление замерской ячейки Λ_1 .

$I_1 = \frac{V_1}{R_1} \Rightarrow R_1 = \frac{V_1}{I_1} = \frac{8,90 \text{ В}}{0,48 \text{ A}} = 18,54 \Omega\text{m}$, сопротивление рассчитанное к замерской ячейке при отключении пары зондов.

$I_2 = 0,48 \text{ A}$, $V_2 = 8,88 \text{ В}$, по закону Ома найдем сопротивление

замерской ячейки Λ_2 .

$I_2 = \frac{V_2}{R_2} \Rightarrow R_2 = \frac{V_2}{I_2} = \frac{8,88 \text{ В}}{0,48 \text{ A}} = 18,50 \Omega\text{m}$, сопротивление рассчитанное к замерской ячейке Λ_2 при отключении пары зондов.


$R_1 = 21,83 \Omega\text{m}$ - в первом случае (при работе всех зондов.)

$R_1 = 18,54 \Omega\text{m}$ - во втором случае (при отключении пары зондов)

$R_2 = 21,78 \Omega\text{m}$ - в первом случае (при работе всех зондов.)

$R_2 = 18,5 \Omega\text{m}$ - во втором случае (при отключении пары зондов.)

Следовательно сопротивление уменьшилось.


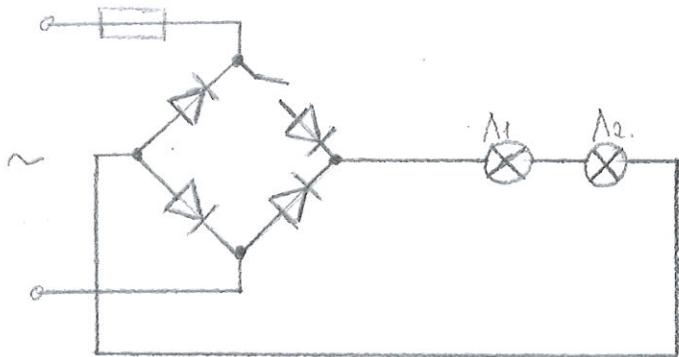


3) Так как лампы соединены последовательно — $\otimes - \otimes$, то сила тока будет равна по фазе $I_{\text{фазы}} = I_1 = I_2$.

$I_1 = I_2 = 0,82 \text{ A}$, сила тока измеренная на лампах L_1 и L_2 .

$U_1 = 17,95 \text{ В}$, напряжение измеренное на лампе L_1 .

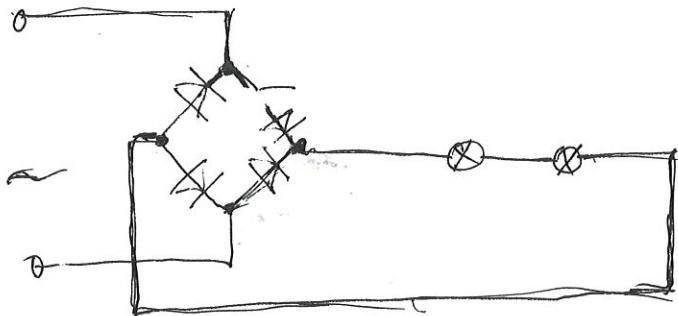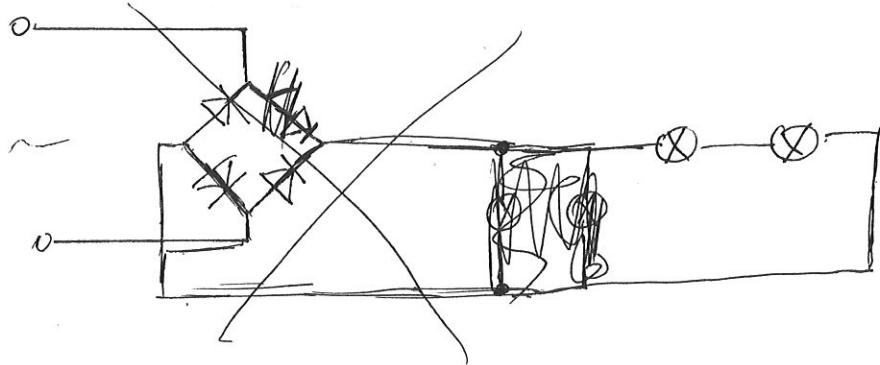$U_2 = 17,86 \text{ В}$, напряжение измеренное на лампе L_2



при включении
бензоген.

3) $I_1 = A$, сила тока измеренная на линии A_1 , ✓

$I_2 = A$, сила тока измеренная на линии A_2

Пос. как цепь соединена последовательно $- \otimes - \otimes -$,
то силы тока в ней равны. Следовательно $I_{\text{общ}} = I_1 = I_2$.

$V_1 = B$, напряжение измеренное на линии A_1 . ✓

$V_2 = B$, напряжение измеренное на линии A_2 .

Пос. как цепь соединена последовательно $- \otimes - \otimes -$,
то напряжение в цепи складывается по правилу $V_{\text{общ}} = V_1 + V_2$.

q) $R_1 = \Omega_m$, сопротивление измеренное на изолированной линии

$R_2 = \Omega_m$, сопротивление измеренное на изолированной линии A_2 .

$I_1 = A$; $V_1 = B$, построенные засотове Ω_m .

$I_1 = \frac{V_1}{R_1} \Rightarrow R_1 = \frac{V_1}{I_1} = \Omega_m$, сопротивление рассчитанное
на линии A_1 .

$$U_2 = B; I_2 = A,$$

ЭОИИИ

То формулы Закона Ома

$$I = \frac{U}{R} \Rightarrow R = \frac{U}{I} = \Omega.$$

