



Министерство образования и науки Российской Федерации  
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных  
технологий и дизайна»

Шифр Э01109

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по  
технологии

Фамилия Мурибокова

Класс 11

Санкт-Петербург  
2018

Черновик!

Э01109

Практическое задание для заключительного этапа XIX Всероссийской олимпиады школьников по технологии 2018 года

(номинация «Техника и техническое творчество»)

Электротехника


10-11 классы



На выходе мостового выпрямителя последовательно включены две лампы накаливания. С помощью выключателя можно отключить одну пару диодов.

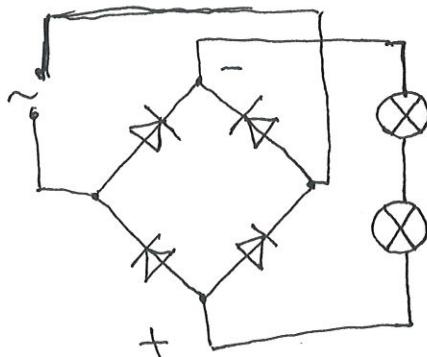1. Начертите принципиальную электрическую схему цепи.
2. Соберите эту цепь.
3. Измерьте ток через лампы и напряжение на каждой лампе, когда включены все диоды.
4. Найдите сопротивление горящих ламп и негорящих ламп и объясните различие.
5. Отключите одну пару диодов. Измерьте в этом случае напряжение на каждой лампе и ток через лампы.
6. Найдите сопротивление ламп в этом случае и сопоставьте с результатами измерений в пункте 4.

~~может больше, может меньше~~  
~~стремиться к~~  
~~единению.~~



Черновик!


ЗЧ балл  
70%

Михаил

Электрическая схема цепи:

301109

①

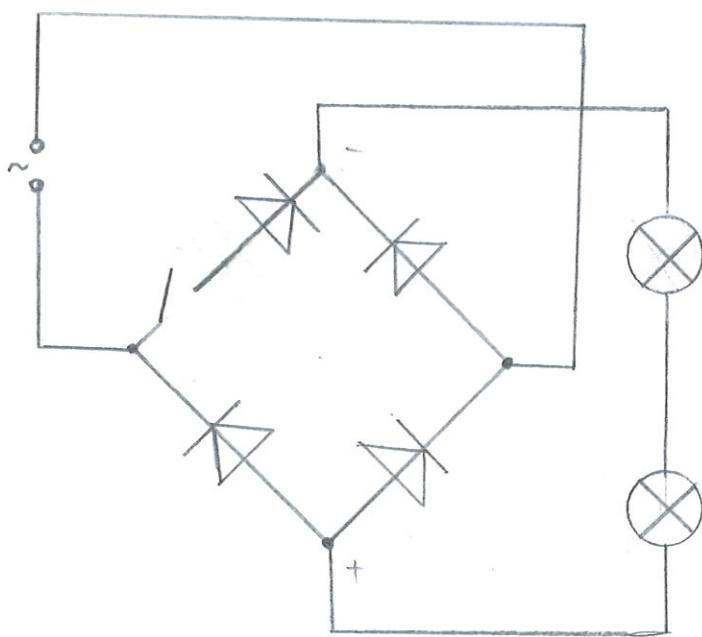

10 балл

сделай \$10 балл

③  $I = 0,5 \text{ A}$ ; *когда напряжение?*  $\frac{U}{I}$  *запись*  
 ~~$U = 9 \text{ В}$~~  *запись*

$$R = \frac{U}{I}.$$

5 балл

④  $R_{\text{норм.}} = 18 \Omega$ . Сопротивление зависит от температуры. Чем выше температура, тем больше напряжение стабилизируется с электронагревом, тем большим увеличивается сопротивление.

⑤  $I = 0,3 \text{ A}$ ; *запись* 5 балл

$$U = 11 \text{ В.}$$


*единица?* *какое соединение*

⑥  $R = 36 \Omega$ . В два раза больше *значение* сопротивления в двухполупериодном выпрямителе.

Электрическая схема цепи:

301109

Черновик Р

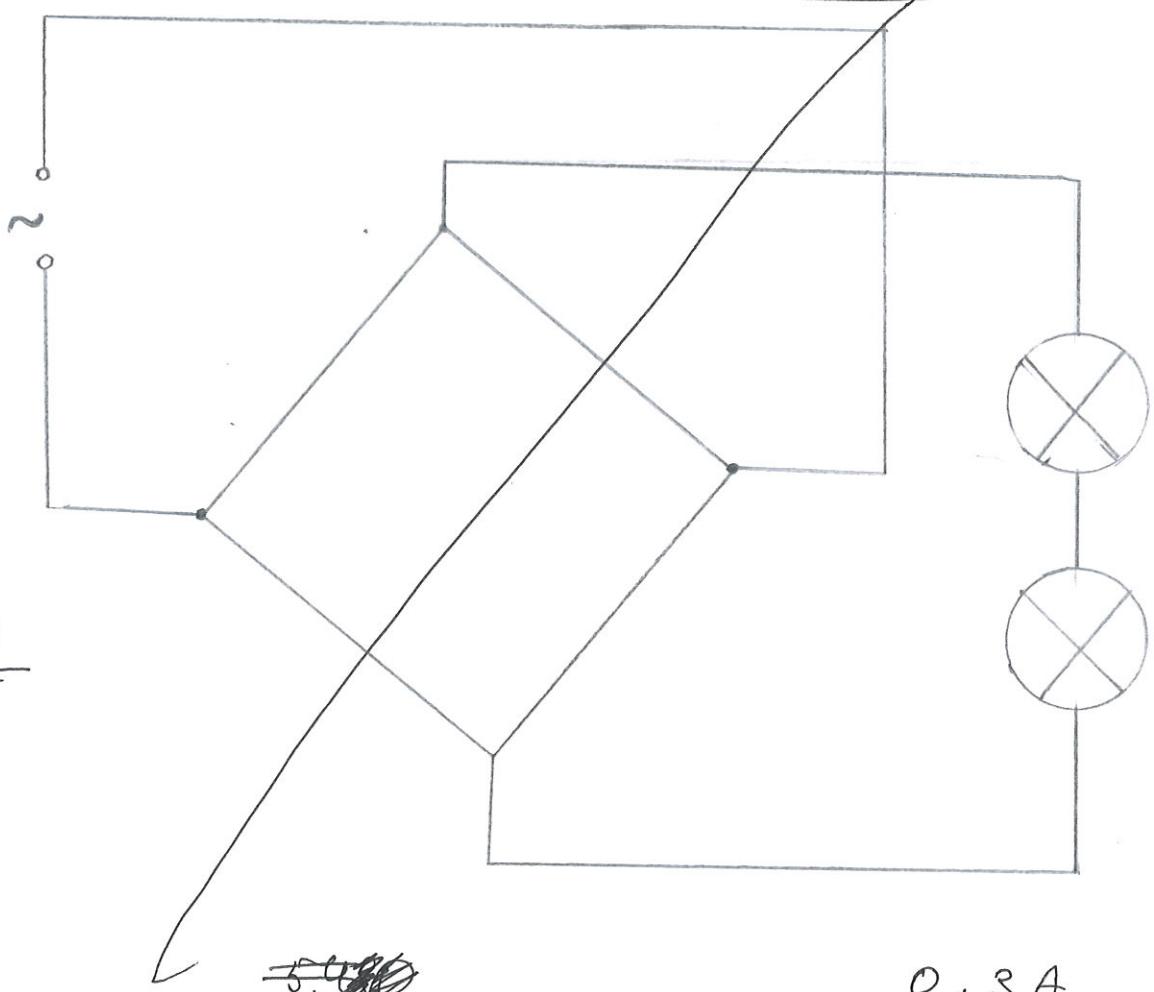

$$R = \frac{U}{I}$$

③

~~5,6~~  
I = ~~5,3~~~~6,2~~~~5,0~~ A  
0,53 A

⑥ I = ~~5,3~~~~6,2~~~~5,0~~ A  
0,3 A  
U<sub>AB</sub> = 11 V  
H<sub>AB</sub> E<sub>i</sub>

U<sub>1</sub> =

U<sub>2</sub> =

⑥ R<sub>внешн</sub> =

④ R<sub>1</sub> = 18 Ом

R<sub>внешн</sub> =

R<sub>2</sub> = 36 Ом

R = 18 Ом

R<sub>2</sub> = 36 Ом