

Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных
технологий и дизайна»



Шифр Э01103

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по
технологии

Фамилия Марченок

Класс 10

Санкт-Петербург
2018

Э01103

**Практическое задание для заключительного этапа XIX Всероссийской олимпиады
школьников по технологии 2018 года**

(номинация «Техника и техническое творчество»)


Электротехника

10-11 классы

40
Марк
10.8

На выходе мостового выпрямителя последовательно включены две лампы накаливания. С помощью выключателя можно отключить одну пару диодов.

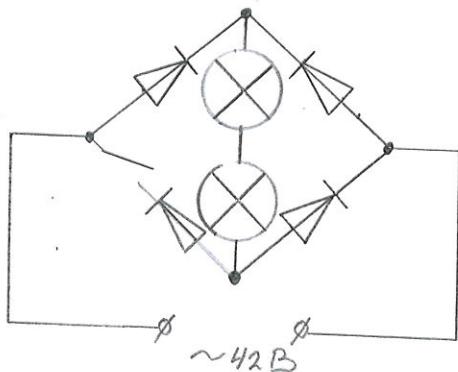1. Начертите принципиальную электрическую схему цепи.
2. Соберите эту цепь.
3. Измерьте ток через лампы и напряжение на каждой лампе, когда включены все диоды.
4. Найдите сопротивление горящих ламп и негорящих ламп и объясните различие.
5. Отключите одну пару диодов. Измерьте в этом случае напряжение на каждой лампе и ток через лампы.
6. Найдите сопротивление ламп в этом случае и сопоставьте с результатами измерений в пункте 4.



(+10)

40 баллов
зачтено
20.01.2021

№2. Цепь собрана по схеме из пункта №1. (+10)

№3. Подключим Амперметр последовательно к токам ламп, и измерим силу тока на лампах. Так как падение подключенного последовательно, величина тока на них будет равна. Получим такую схему:

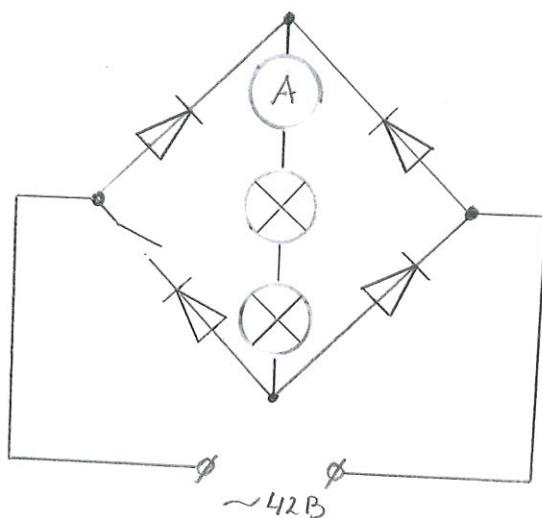


схема 1

Измерив, получим: $I = 0,7$ (+5)

Теперь подключим Вольтметр параллельно сначала первой лампе, потом второй и измерим напряжение на каждой лампе.

Для измерения на первой лампе схема:

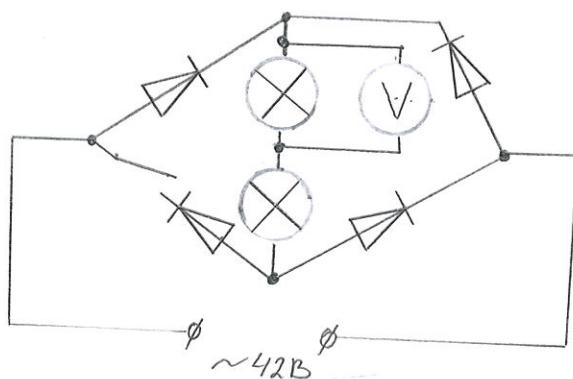



схема 2

Измерив, получим: $U_1 = 17,7\text{ В}$

Для второй лампы схема будет идентична, только вольтметр нужно будет подключить параллельно второй лампе.

Измерив, получим $U_2 = 18,2\text{ В}$

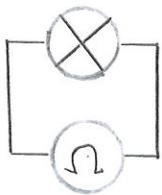№4. Измерим сопротивление включенных ламп. Подключим параллельно лампе Омметр. Получим такую схему:



Измерив по такой схеме сопротивление первой лампы, получим: $R_1 = 2,8 \Omega$

Идентично для второй лампы: $R_2 = 2,6 \Omega$

Теперь посчитаем по закону Ома сопротивление горячих ламп: $R = \frac{U}{I}$ (F)

$$\text{Две первой ламп: } R_1' = \frac{U_1}{I} = \frac{17,7 \text{ В}}{0,7 \text{ А}} = 25,2 \Omega$$

$$\text{Две второй ламп: } R_2' = \frac{U_2}{I} = \frac{18,2 \text{ В}}{0,7 \text{ А}} = 26 \Omega.$$

(F).

Различие R_1 и R_1' или R_2 и R_2' здесь потому, что сопротивление ламп зависит от температуры. (F).

N5. Измерим ток на лампах. Для этого используем схему из пункта 3, но отличие в том, что это разомкнутый кислот. Получим: $I' = 0,4 \text{ А}$

Измерим напряжение на лампах. Для этого используем схему из пункта 3, но разомкнутый кислот. Получим: $U_1' = 8,8 \text{ В}$
 $U_2' = 9 \text{ В}$

N6. Измерим по закону ОМА сопротивление горячих ламп с включенным кислотом:

$$R_1'' = \frac{8,8 \text{ В}}{0,4 \text{ А}} = 22 \Omega$$

$$R_2'' = \frac{9 \text{ В}}{0,4 \text{ А}} = 22,5 \Omega.$$

(F)

R_1' и R_1'' или R_2' и R_2''

также различаются, ведь температура стала меньше, поэтому

и сопротивление стало меньше