



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных
технологий и дизайна»

Шифр 09-ЭП-07

**Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по
технологии**

Фамилия Днепринов

Имя _____


Отчество _____

Класс 9

Подпись участника Дн

С Бартоши Согласен Дн

Санкт-Петербург
2019

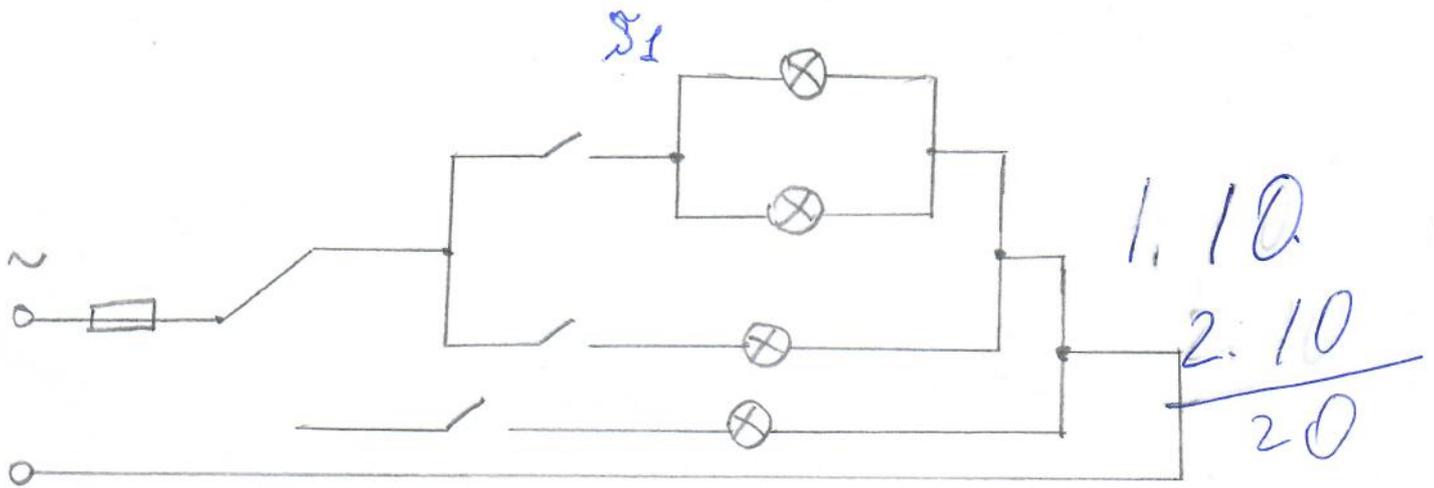

3

3. Сила тока через одну лампу люстры $I_1 = 1,2A$
 Сила тока через две лампы люстры $I_2 = 2,3A$
 Сила тока через три лампы люстры $I_3 = 3,4A$
- 2
 10

 30

4. Сила тока через лампу торшера $I_T = 1,2A$
- 2

5

5. Напряжение на люстре $U_L = 54B$ это много.
- 1

6

6. Сопротивление одной заштанной лампы $R_3 = \frac{U_3}{I_3}$
 (по закону Ома) $\Rightarrow R_3 = \frac{28B}{1,2A} = 23,3 \text{ Ом}$, почему $28B$

7

7. Измерили сопротивление незаштанной лампы
 $R_H = 2,5 \text{ Ом}$
- 0

8

8. Сопротивление заштанной лампы выше, так как при нагревании металла сопротивление возрастает.

2

37