



Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна»

Заключительный этап Всероссийской
олимпиады школьников по технологии

Шифр

110101

Фамилия

Туженко

Имя

Игорь


Отчество

Валентинович

Класс

10

Подпись

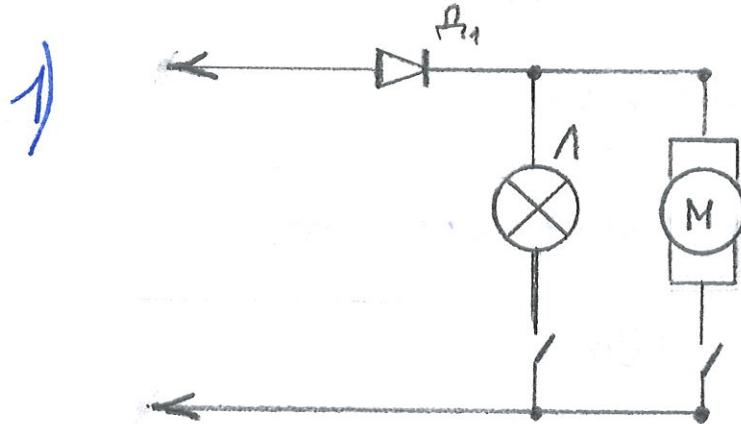

D uof

D bremsen c. Reg. S
Nac.-verhältnis

3) a) $U_1 = 4,2B$

b) $U_2 = 5,4B$

c) $U_3 = 2,2B$

4) a) $I_1 = 0,38A$

b) $I_2 = 0,20A$

c) $I_3 = 0,12A$

5) a) $R_A = \frac{4,1B}{0,2A} = 20,5\Omega$

$$R_{gb.} = \frac{4,1B}{0,17A} = 24,1\Omega$$

b) $R_u = 2,5\Omega$?

$$R_{gb.} = \frac{5,3B}{0,17A} = 31\Omega$$

c) $R_u = \frac{2,17B}{0,12A} = 18\Omega$

$R_{gb.} = 1,2\Omega$?

37
3. ~~8~~ Saab
W. K.
M. L.

$$6) \text{ a)} P_u = 4,1B \cdot 0,2A = 0,82 \text{ Bm}$$

$$P_{gb} = 4,1B \cdot 0,17A = 0,7 \text{ Bm}$$

$$\delta) P_u = 0 \text{ Bm} \text{ (так как она отключена)}$$

$$P_{gb.} = 5,3 \cdot 0,17 = 0,9 \text{ Bm}$$

$$\beta) P_u = 2,17B \cdot 0,12A = 0,2 \text{ Bm}$$

$$P_{gb.} = 0 \text{ Bm} \text{ (так как она отключена)}$$

7) При изменении намерности включенного диода двигатель меняет направление вращения. Напряжение остаётся неизмененным, но меняется его намерность.