



Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна»

**Заключительный этап Всероссийской
олимпиады школьников по технологии**

Шифр 110116

Фамилия РАХИМОВ

Имя ИЛЬЯС



Отчество ИЛДУСОВИЧ

Класс 11 В"

Подпись *Рахимов*

№1

110116

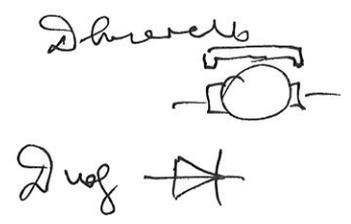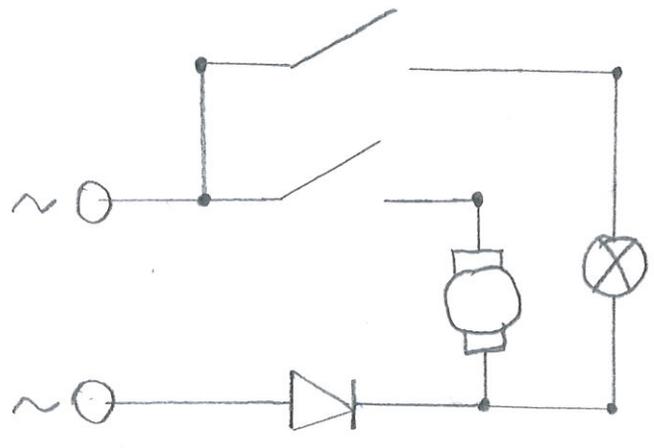

- ~3 а) 4,54 В
- б) 5,72 В
- в) 2,24 В

$U = 4,54 В$

- ~4) а) 0,6 А
- б) 0,31 А
- в) 0,13 А

$I = 0,6 А$

$\frac{U}{I} = R$
 $R_{лампы} = 2,24 : 0,13 = 17,23 \text{ Ом}$
 $R_{двигателя} = 5,72 : 0,31 = 18,45 \text{ Ом}$
 $R_{л+д} = \frac{2,24}{0,13} = 17,23 \text{ Ом}$

~5) $\frac{P}{U} = I$
 $I \cdot U = P$
 ~~$P = I \cdot U$~~

$4,54 : 0,6 = 7,56 \text{ Ом}$
 надо найти сумм
 двигателя и
 сум лампы при
 паралл. сел.

$P_{двигателя} = 5,72 \text{ В} \cdot 0,31 = 1,77 \text{ Вт}$
 $P_{лампы} = 2,24 \text{ В} \cdot 0,13 = 0,29 \text{ Вт}$

$P_{(лампы и двигателя)} = 4,54 \cdot 0,6 = 2,72 \text{ Вт}$

7) двигатель начал вращаться в ~~другую~~ обратную сторону.
 т.к. поменялась полярность.

37.
 36 баллов
 И.К.